


Arquitetura de Computadores

Arquitetura MIPS - caminho de dados

Prof. Tiago Gonçalves Botelho

Processador: Caminho de dados e Controle


- Considerando uma implementação simplificada do MIPS com as instruções...
 - de referência à memória: **lw**, **sw**
 - lógica-aritméticas: **add**, **sub**, **and**, **or**, **slt**
 - de controle: **beq**, **j**
- Implementação genérica
 - (PC) disponibiliza o endereço da instrução a ser buscada na memória. PC é atualizado.
 - Decodificação de instrução (e leitura de registradores)
 - Executa a instrução
- Todas instruções (exceto **j**) usam a ALU após a leitura dos registradores. Como?

 

Referência à memória? Aritmética? Controle de fluxo?

Metodologias de Clock

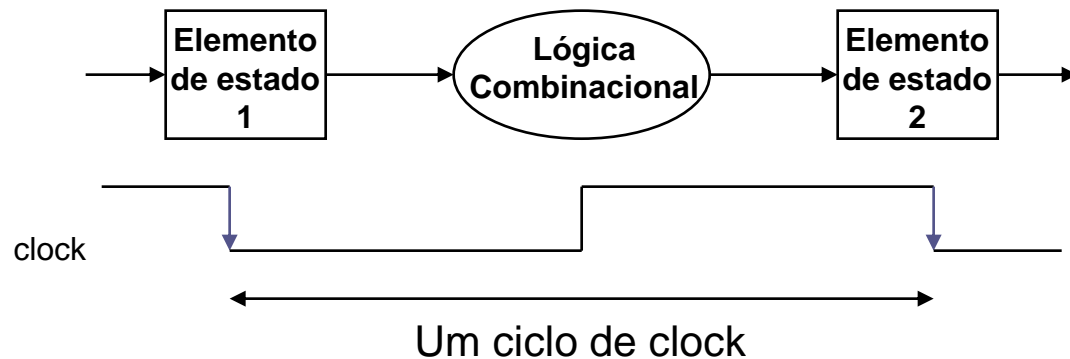
- As metodologias de clock definem quando os sinais podem ser lidos e quando podem ser escritos
 - Metodologia de mudança de estado
- Execução típica
 - lê conteúdos de elementos de estado
 - envia valores pela lógica combinacional
 - escreve resultados em um ou mais elementos de estado



- Assume-se que elementos de estado são escritos em todo ciclo de clock; caso contrário, é necessário um sinal de controle para escrita explícito
 - A escrita ocorre quando **ambos**, sinal de controle é setado e a mudança de estado de clock acontece

Buscando instruções

 
- A busca de instruções envolve
 - ler a instrução da memória de instruções
 - atualizar o PC para guardar o endereço da próxima instrução



- PC é atualizado em todo ciclo. Nesse caso, não é necessário um controle explícito de escrita
- A memória de instruções é lida em todo ciclo. Da mesma forma, não é necessário um controle explícito de leitura


Decodificando instruções

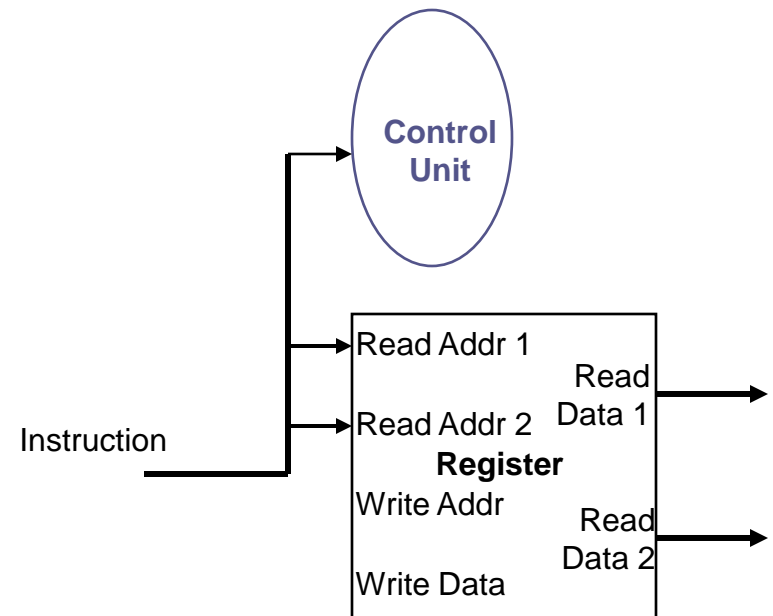- Decodificação de instruções envolve
 - enviar os campos opcode e function para a unidade de controle
- “lendo” dois valores do banco de registradores
 - Os endereços dos registradores estão contidos na instrução




Execução de instruções do tipo R

 - Instruções do tipo R (**add**, **sub**, **and**, **or**)




- op + funct definem a operação executada com rs e rt
- O resultado é armazenado em rd

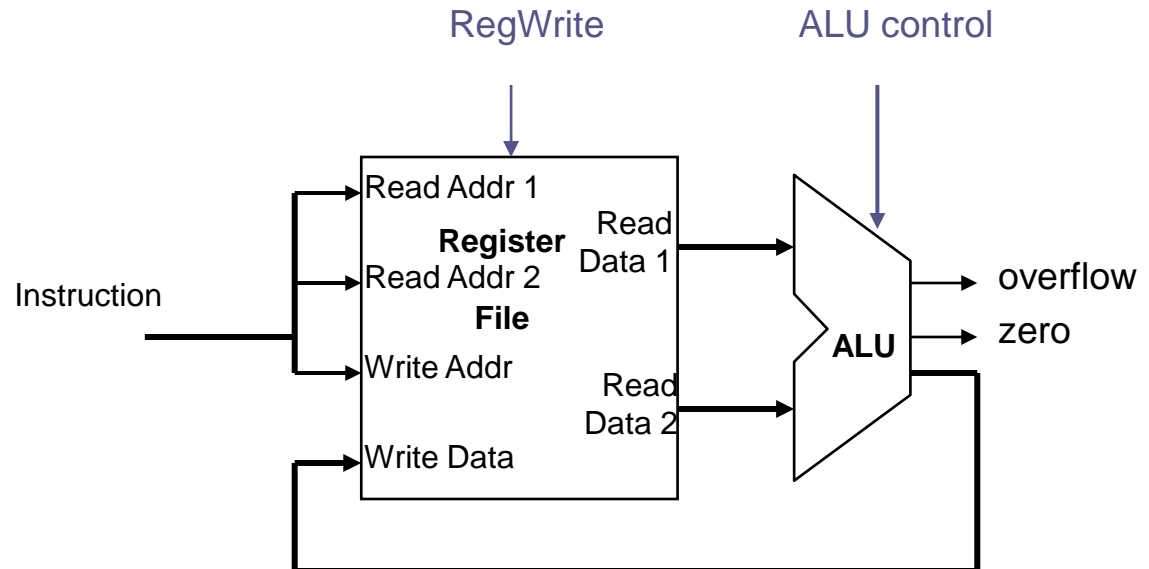- O banco de registradores não é escrito em todo ciclo (ex: **sw**). Assim, é necessário um sinal de controle explícito para escrita



Executando instruções Load e Store

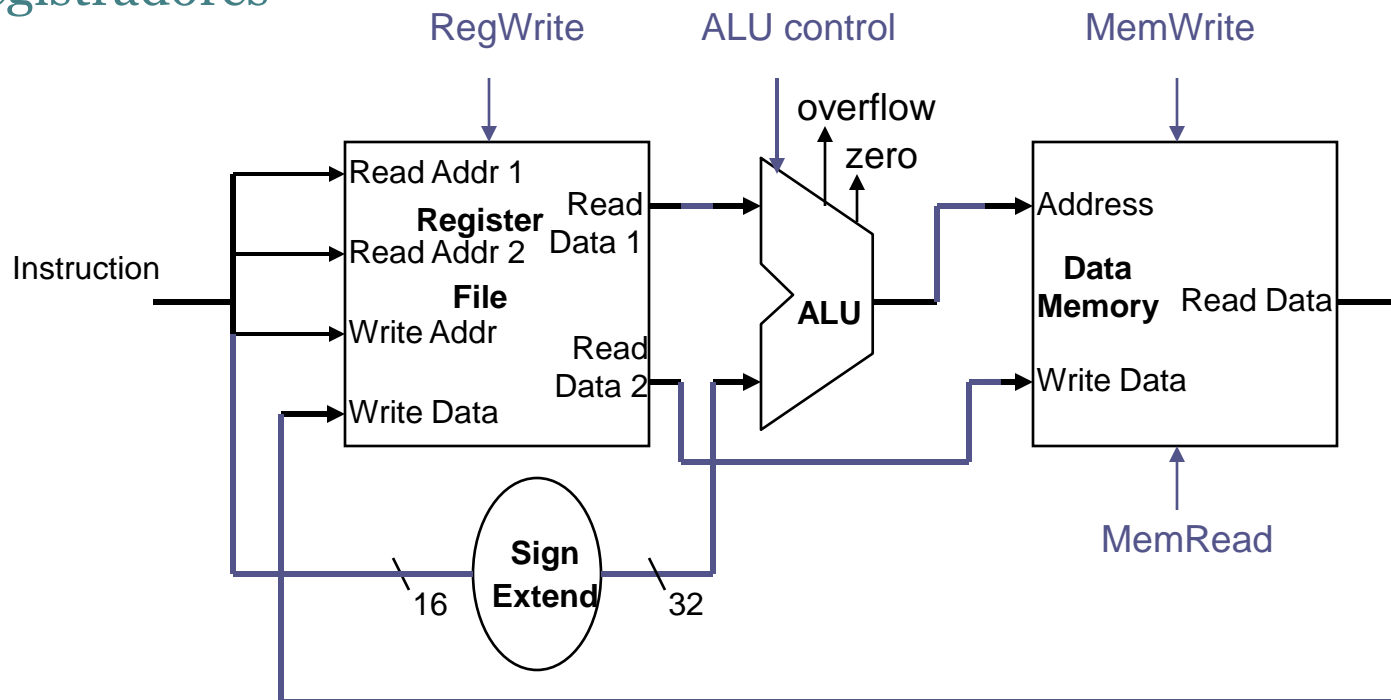
- Instruções Load e Store envolvem
 - Calcular endereço de memória somando o registrador base (lido durante a decodificação) ao campo offset de 16 bits estendido
 - **store** valor (lido durante a decodificação), escrito na memória de dados
 - **load** valor, lido da memória de dados, escrito no banco de registradores



Executando instruções de salto


- Instruções de salto envolvem
 - Comparar os operandos lidos durante a decodificação (saída **zero** da ALU em caso de igualdade)
 - Calcular o endereço de salto somando o valor atualizado do PC ao campo offset de 16 bits estendido para 32 bits

Executando instruções de salto

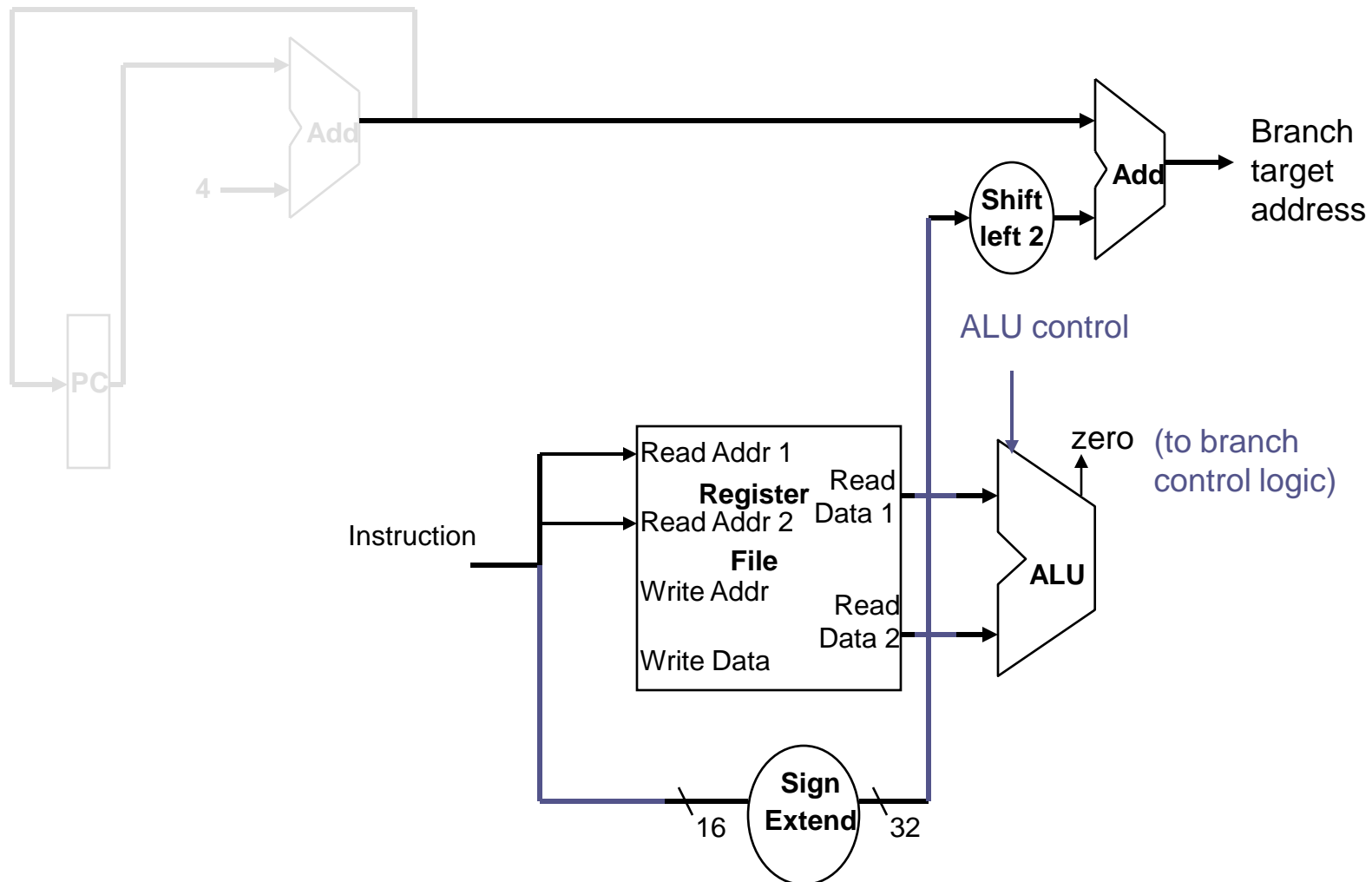

Executando operações de salto

 - Instruções de salto envolvem
 - Substituir os 28 bits menos significativos do PC pelos 26 bits menos significativos da instrução buscada deslocados à esquerda por 2 bits




Criando um caminho único a partir das partes

- Juntar os segmentos de caminhos de dados; adicionar as linhas de controle; adicionar multiplexadores
- **Projeto de ciclo único** – busca, decodificação e execução de cada instrução em apenas **um** ciclo de clock
 - Nenhum recurso do caminho pode ser usado mais de uma vez por instrução. Assim, precisam ser duplicados (ex., separar memória de instrução e memória de dados, e diversos somadores)
 - **Multiplexadores** são necessários nas entradas de elementos compartilhados com linhas de controle para seleção
 - Sinais de escrita para controle da escrita no banco de registradores e na memória de dados
- Tempo de ciclo é determinado pelo caminho mais longo

Caminho de dados para as instruções de acesso à memória e as instruções tipo R

12

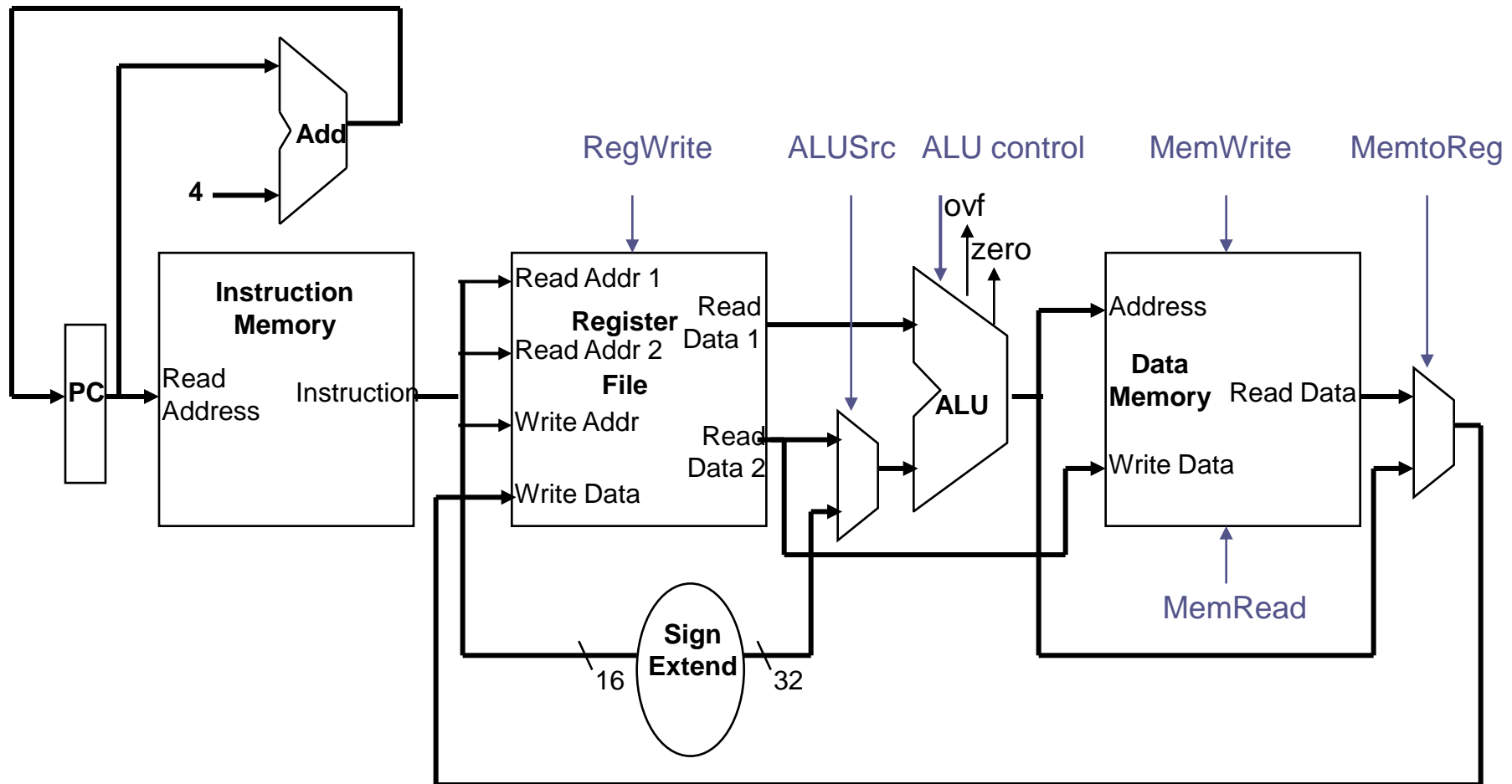


Acrescentando o controle

- Seleccionando operações a realizar (ALU, Register File and Memory read/write)
- Controlando o fluxo de dados (multiplexadores)


□ Observações

- Campos **op** **sempre** nos bits 31-26
- Os dois registradores a serem lidos são **sempre** especificados pelo campo **rs** (bits 25-21) e campo **rt** (bits 20-16); para **lw** e **sw** **rs** é o registrador base.
- O registrador de destino está em um de **dois** lugares– em **rt** (bits 20-16) para **lw**; em **rd** (bits 15-11) para instruções do tipo R.
- Deslocamento para **beq**, **lw**, e **sw** **sempre** nos bits 15-0

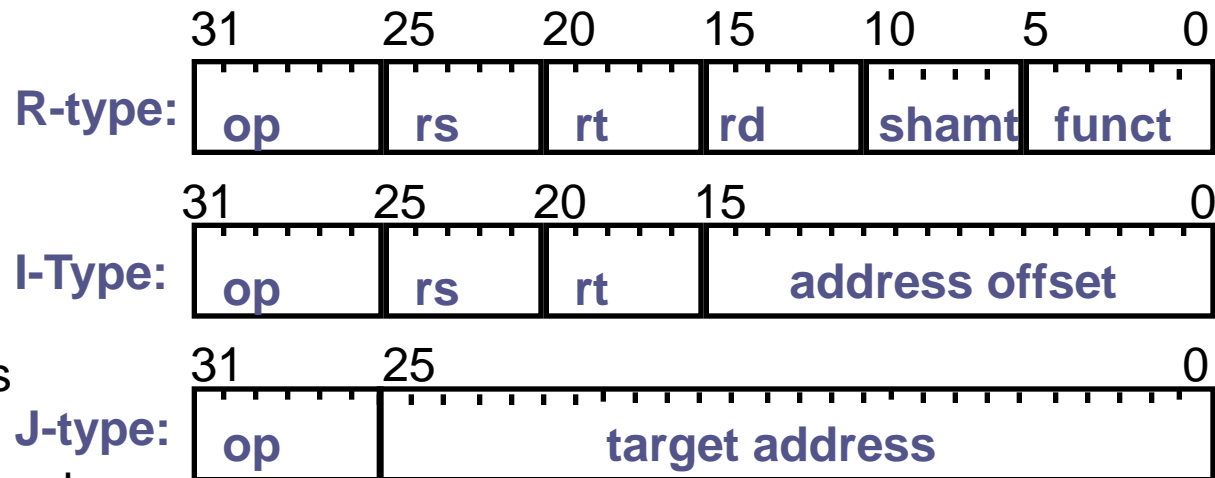


Acrescentando o controle

14

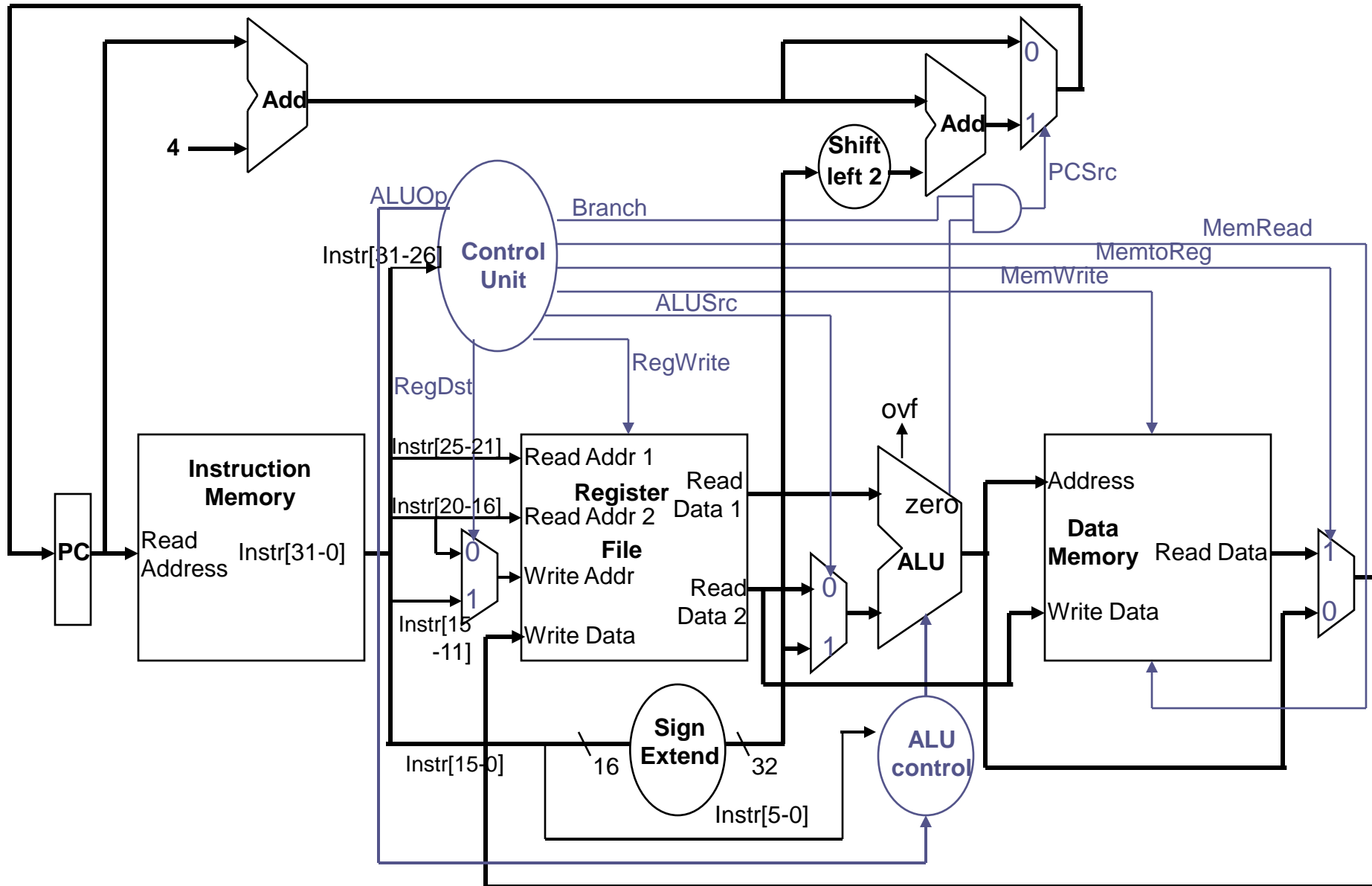


Busca de instrução

15

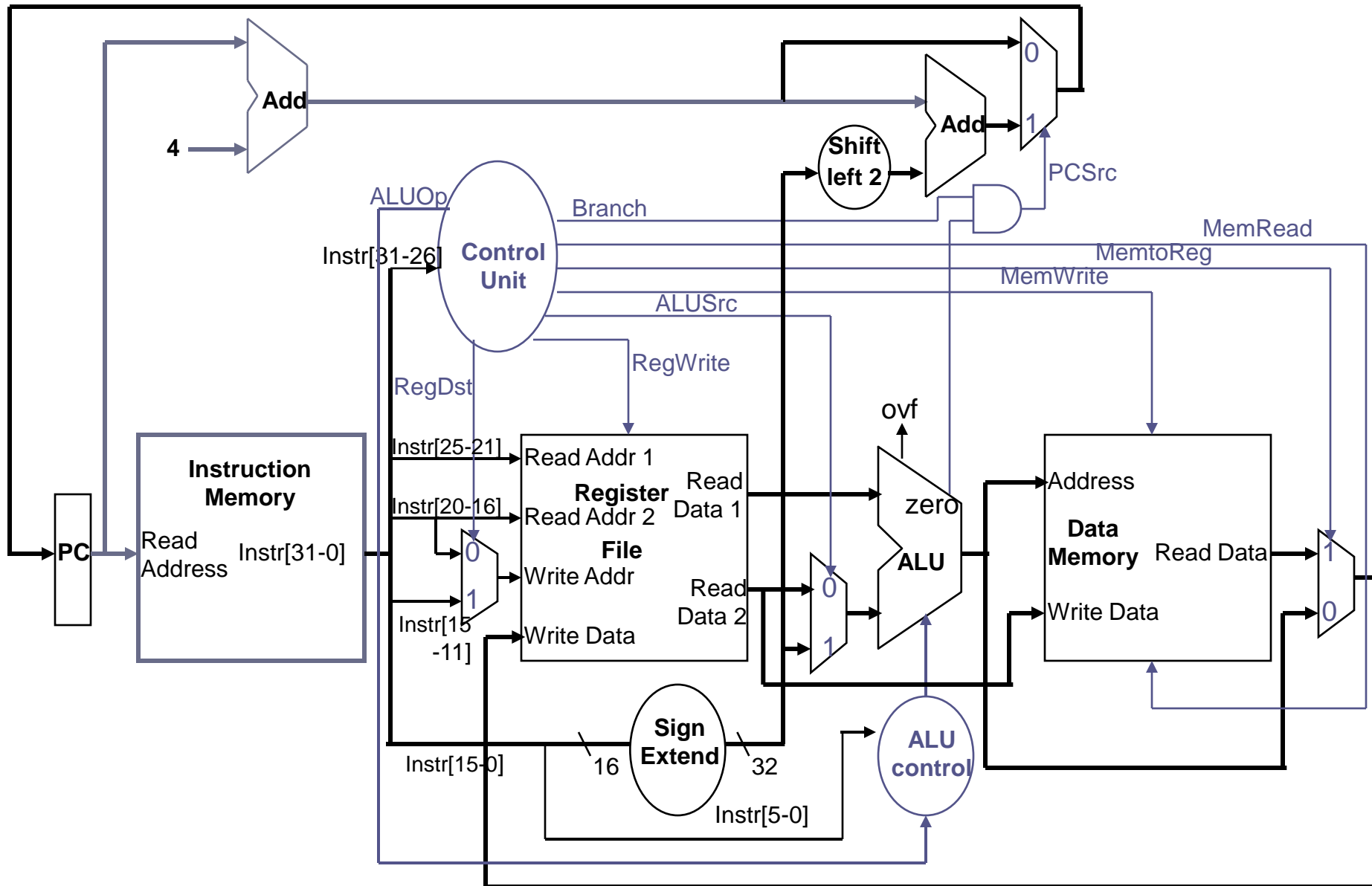


Decodificação de instrução

16

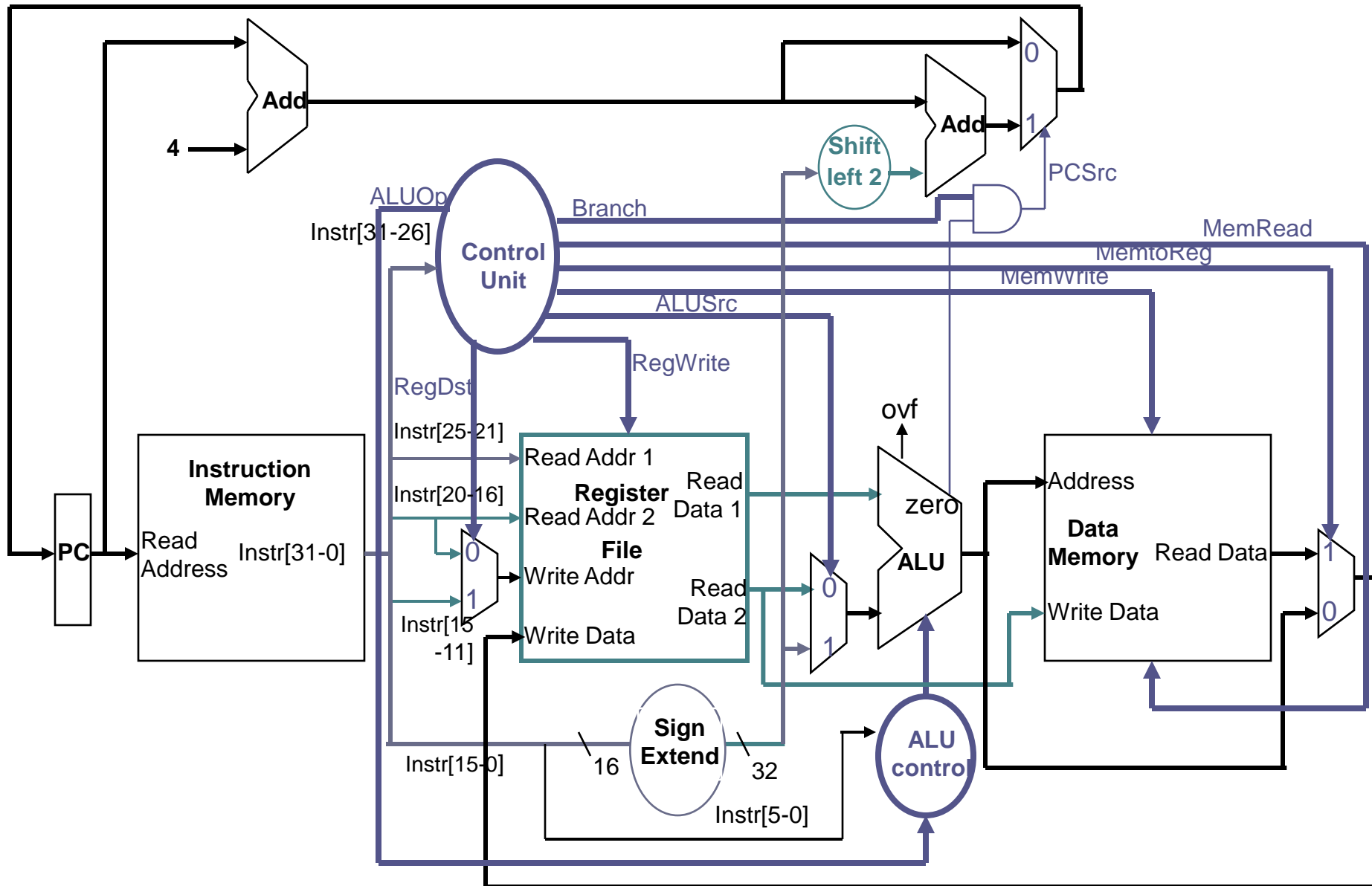


Instrução tipo R (Fluxo de dados e controle)

17

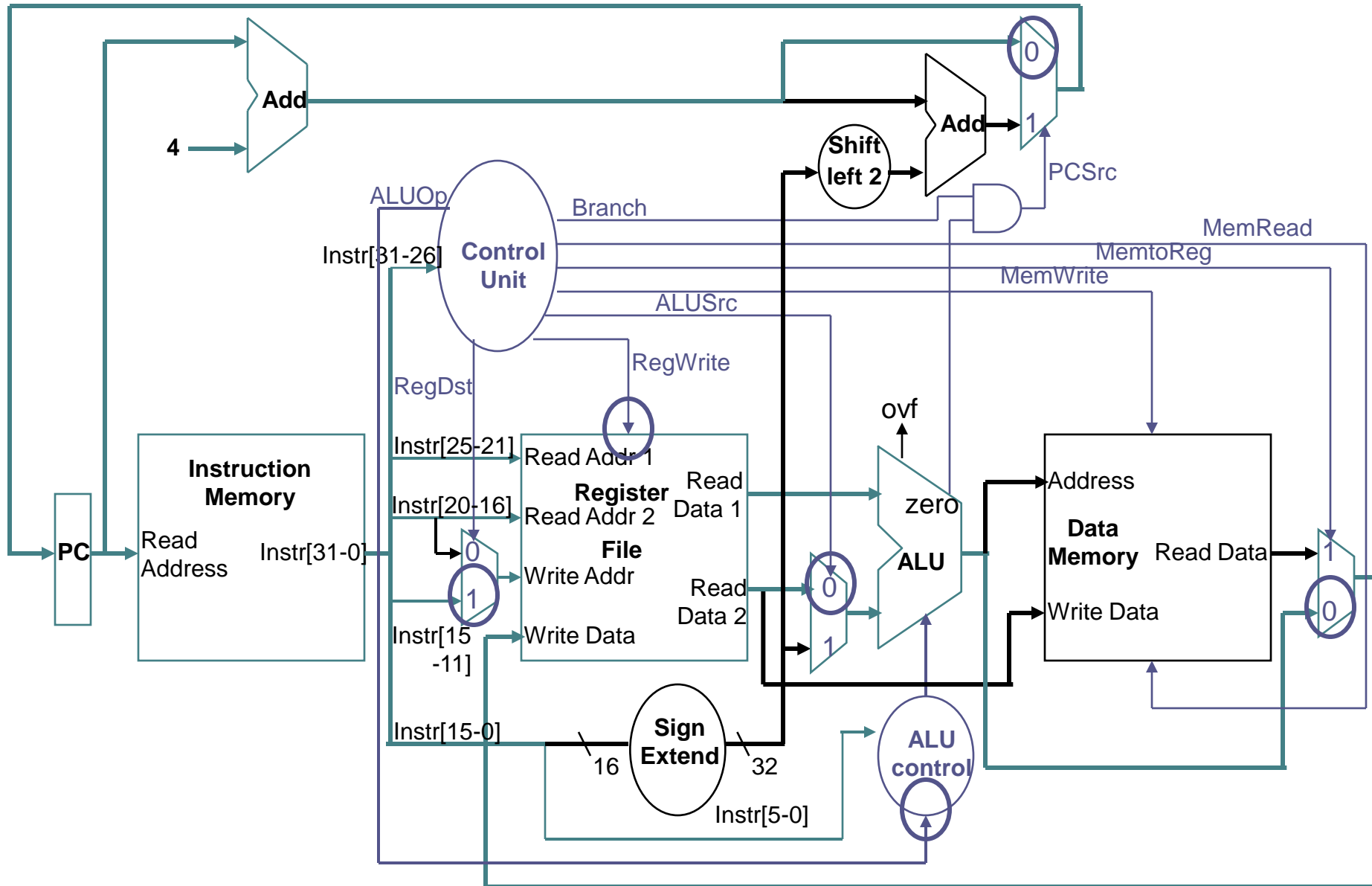


Instrução Load (Fluxo de dados e controle)

18

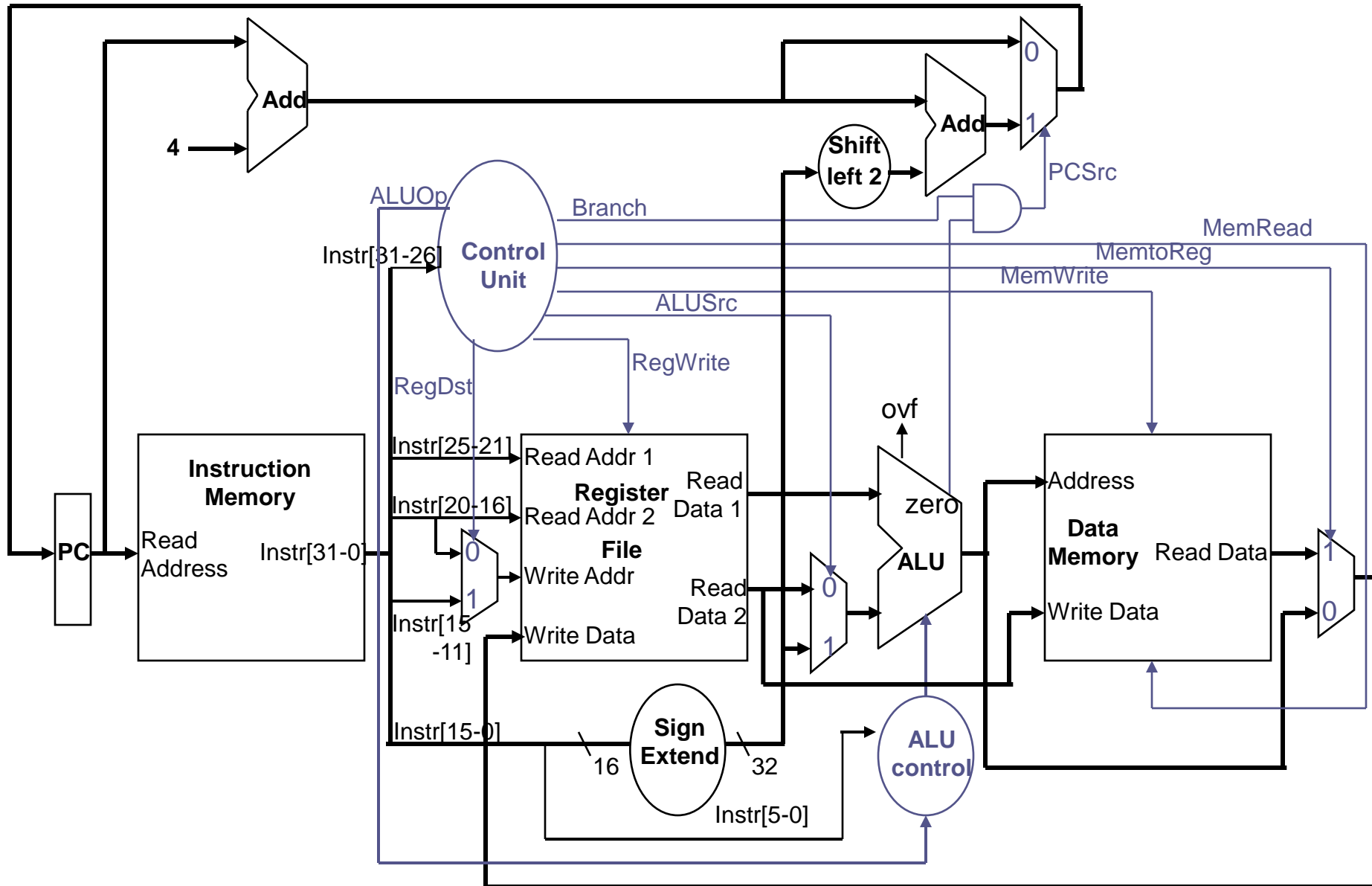


Instrução de salto (Fluxo de dados e controle)

19

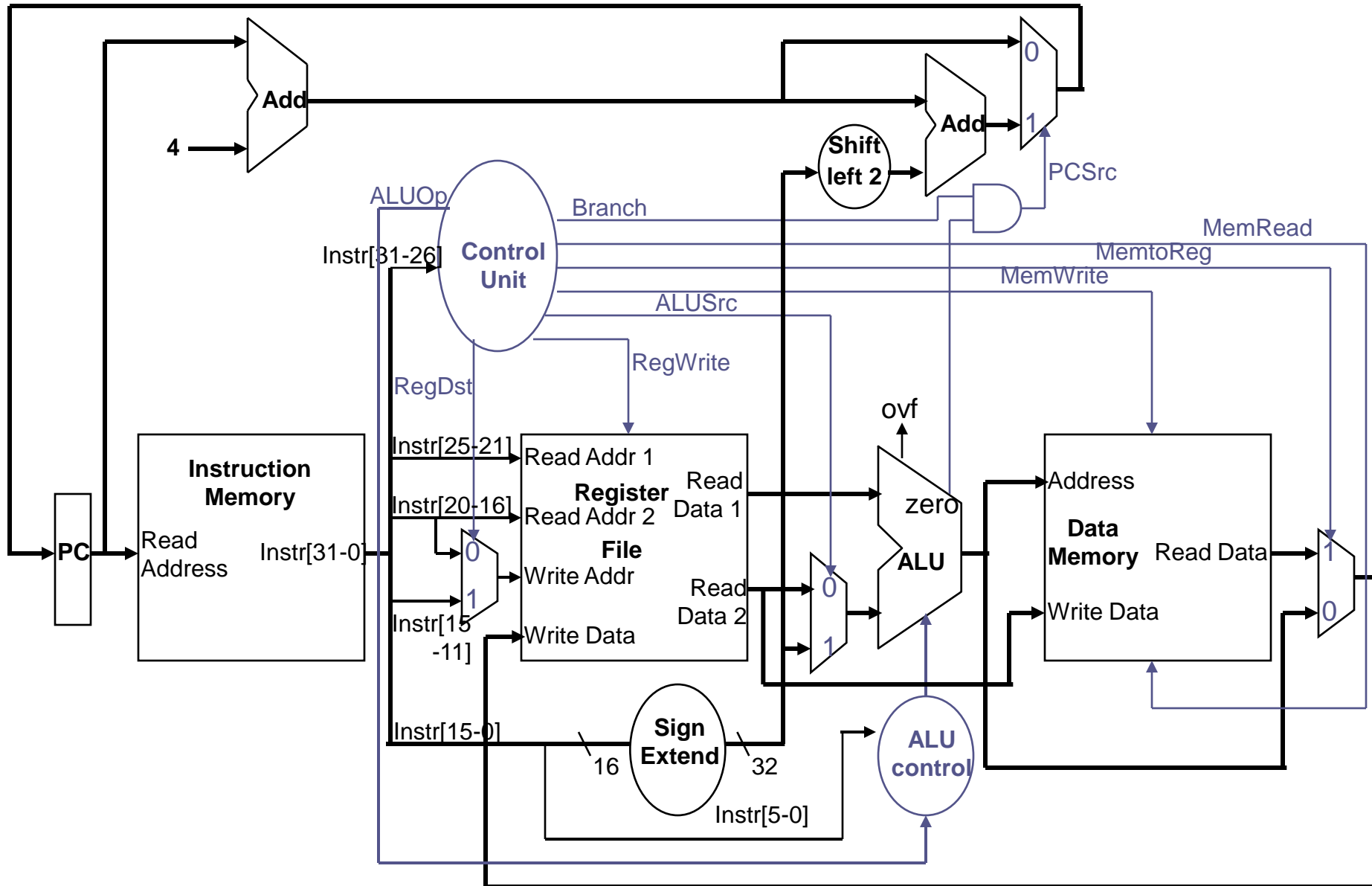


Instrução de salto (Fluxo de dados e controle)

20

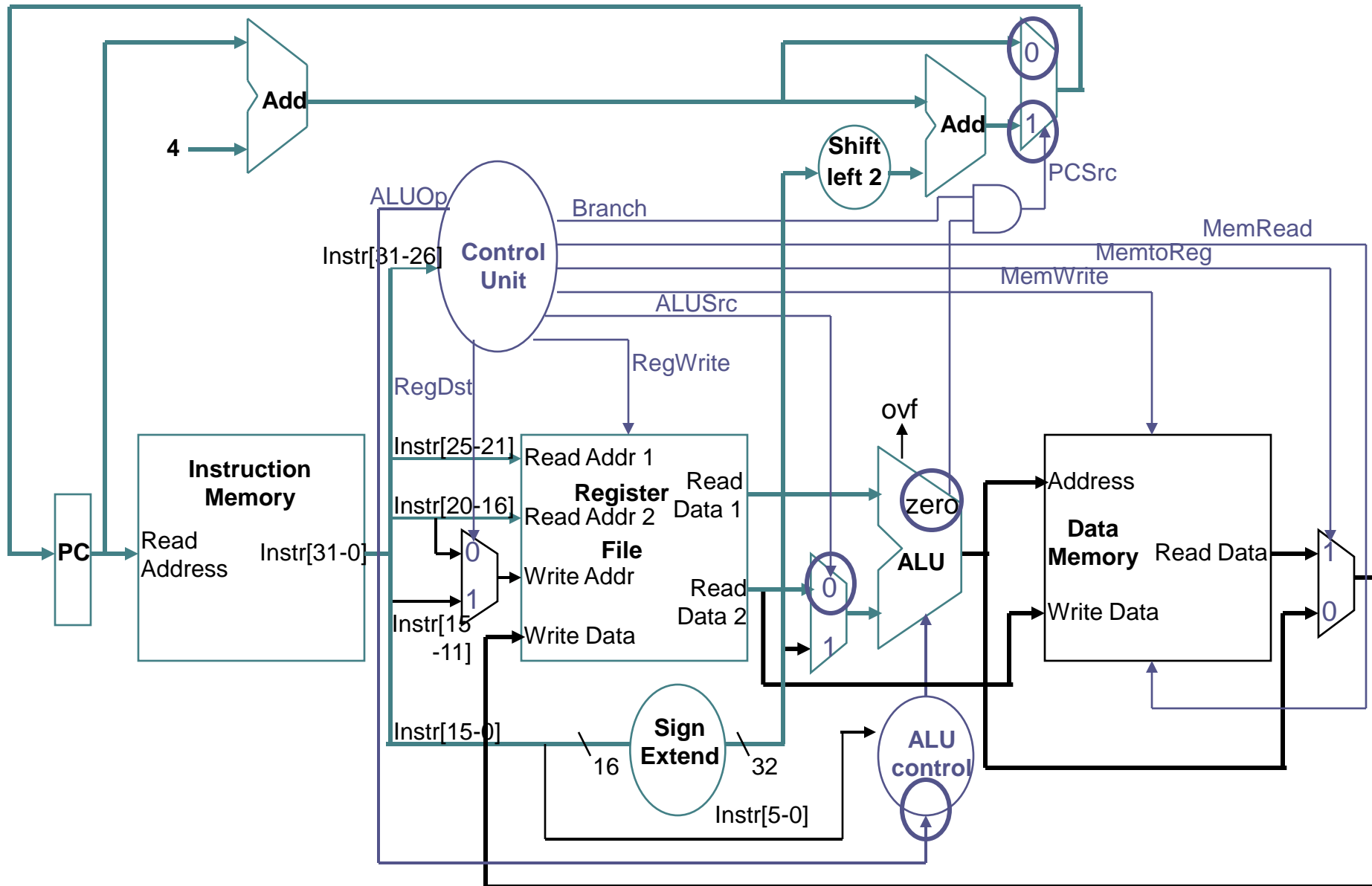

Adding the Jump Operation

21

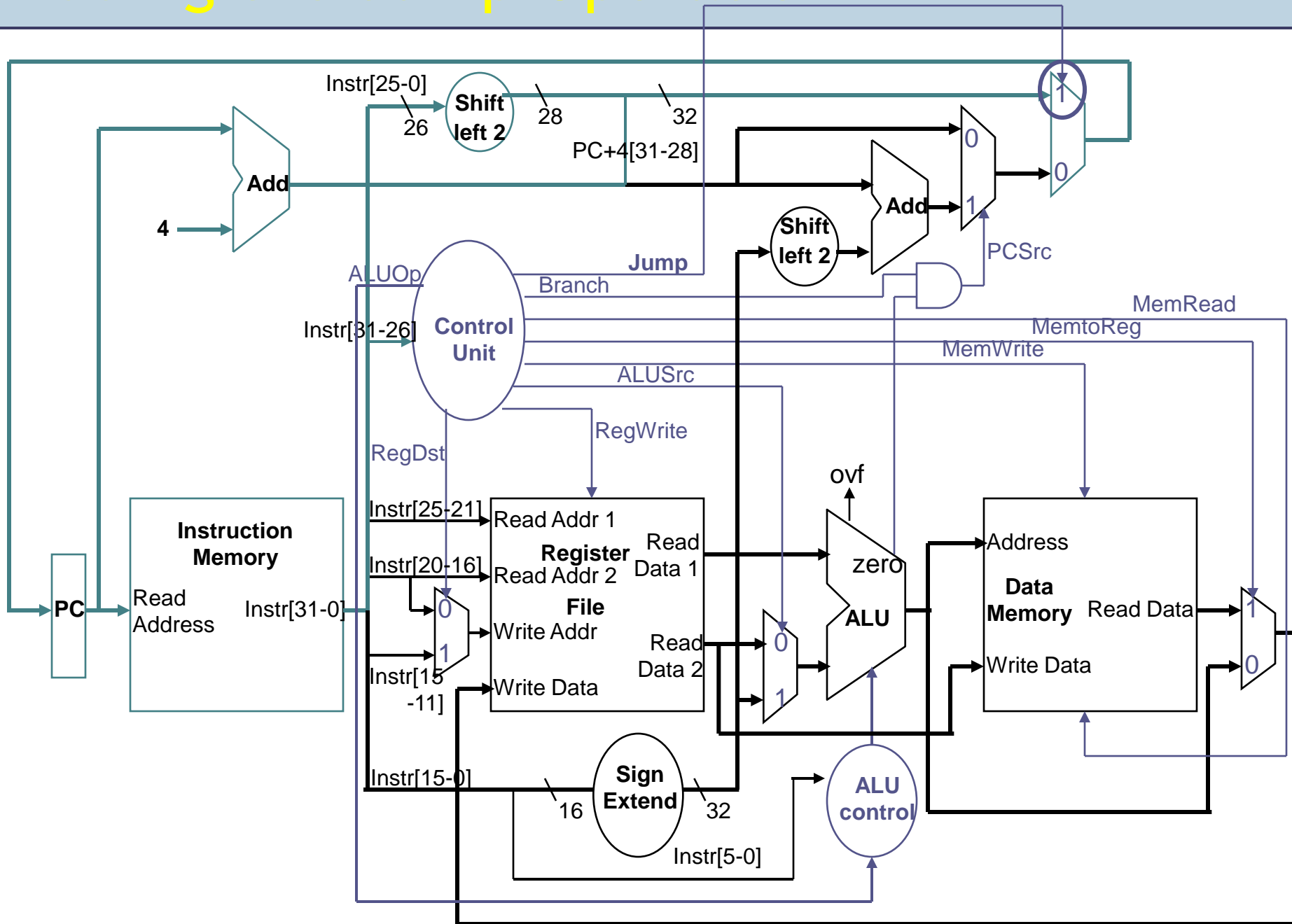

Por que não usar uma implementação monociclo?

- Tempo de ciclo grande o suficiente para acomodar todas as instruções
- O CPI da máquina será igual a 1
- O ciclo é baseado no tempo da maior instrução: LW, que utiliza 5 unidades funcionais
- Todas as demais instruções podem ser executadas em um ciclo de clock menor → **Monociclo** pode se **ineficiente**

Exemplo

- Suponha que o tempo de operação das principais unidades funcionais de uma certa implementação são os seguintes:
 - Unidades de memória: 2 ns.
 - UAL e somadores: 2 ns.
 - Banco de registradores (leitura ou escrita): 1 ns.
- Admitindo que os multiplexadores, a unidade de controle, os acessos ao PC, a unidade de extensão de sinal e os fios não contribuem com qualquer retardo, verifique qual das duas implementações abaixo é mais rápida, informando também a relação de performance:
 - 1- Uma implementação na qual todas as instruções operam em 1 ciclo de clock de tamanho fixo.
 - 2 - Uma implementação na qual todas as instruções operam em 1 ciclo de clock de tamanho variável, usando um clock de tamanho variável, que assume o tamanho exato da duração de cada instrução

Exemplo

- Pressuponha o seguinte mix de instruções:
 - 24% de instruções de load word,
 - 12% de instruções de store word,
 - 44% de instruções do tipo R,
 - 18% de desvio condicional e
 - 2% de desvio incondicional

Exemplo

- Solução:

Tempo de processador = $NI \times CPI \times T_{clock}$

- Monociclo:
- O ciclo de clock definido pela instrução mais lenta o lw, que usa 5 unidades funcionais:
 - Busca de Instruções na memória: 2 ns
 - Acesso ao banco de registradores: 1ns
 - Execução na UAL: 2 ns
 - Acesso à memória de dados: 2 ns
 - Escrita em registrador: 1 ns
- **Total de 8 ns são gastos pela instrução de load**

Exemplo

- Tamanho exigido para cada classe de instrução:

Classe de instrução	Memória de Instrução	Leitura de registrador	Operação ALU	Memória de dados	Leitura de registrador	Total
Tipo R	2	1	2	0	1	6
lw	2	1	2	2	1	8
sw	2	1	2	2		7
branch	2	1	2	0		5
jump	2					2

Exemplo

- Clock variável:

- $\text{Ciclo de clock} = 8 \cdot 24\% + 7 \cdot 12\% + 6 \cdot 44\% + 5 \cdot 18\% + 2 \cdot 2\% = 6,3$


$$\frac{\text{Performance}_{\text{clock fixo}}}{\text{Performance}_{\text{clock variável}}} = \frac{\text{tempo de execução}_{\text{clock fixo}}}{\text{tempo de execução}_{\text{clock variável}}} =$$

$$\frac{IC * \text{ciclo de clock}_{\text{clock fixo}}}{IC * \text{ciclo de clock}_{\text{clock variável}}} = \frac{\text{ciclo de clock}_{\text{clock fixo}}}{\text{ciclo de clock}_{\text{clock variável}}} = \frac{8}{6,3} = 1,27$$

- A implementação de clock variável é 27% mais rápida que a implementação de clock fixo.

Implementação Multiciclo

 - Monociclo → clock dado pelo LW
- Multiciclo: cada passo executado por uma unidade funcional gastará um ciclo de clock de forma que:
 - Balancear a quantidade de trabalho em cada estágio
 - O uso de cada unidade funcional seja restrito a cada ciclo de clock




- Nem todas as instruções gastam o **mesmo** número de ciclos
- Taxa de clock mais rápidas
- Multiciclo permite que as unidades funcionais sejam usadas mais do que uma vez por instrução em diferentes ciclos

Caminho de dados: Multiciclo

- ❑ A inclusão de registradores no caminho de dados é determinada por dois fatores:
 - Quais as unidades funcionais ficarão restritas a um único ciclo
 - Quais os dados serão usados em ciclos posteriores de execução da instrução
- ❑ Na implementação multiciclo o ciclo de clock deve acomodar, quando muito, as seguintes operações:
 - Um acesso à memória
 - Acesso ao banco de registradores (duas leituras e uma escrita), ou
 - Uma operação da UAL
- ❑ Os dados nessas unidades funcionais precisam ser armazenados em registradores temporários para serem usados em ciclos posteriores:
 - IR (Instruction Register) – armazena uma instrução lida
 - MDR (Memory Data Register) – armazena um dado lido
 - A e B – armazenam os valores dos operandos lidos do banco de registradores
 - UALSaída – armazena o resultado da UAL

Caminho de dados: Multiciclo

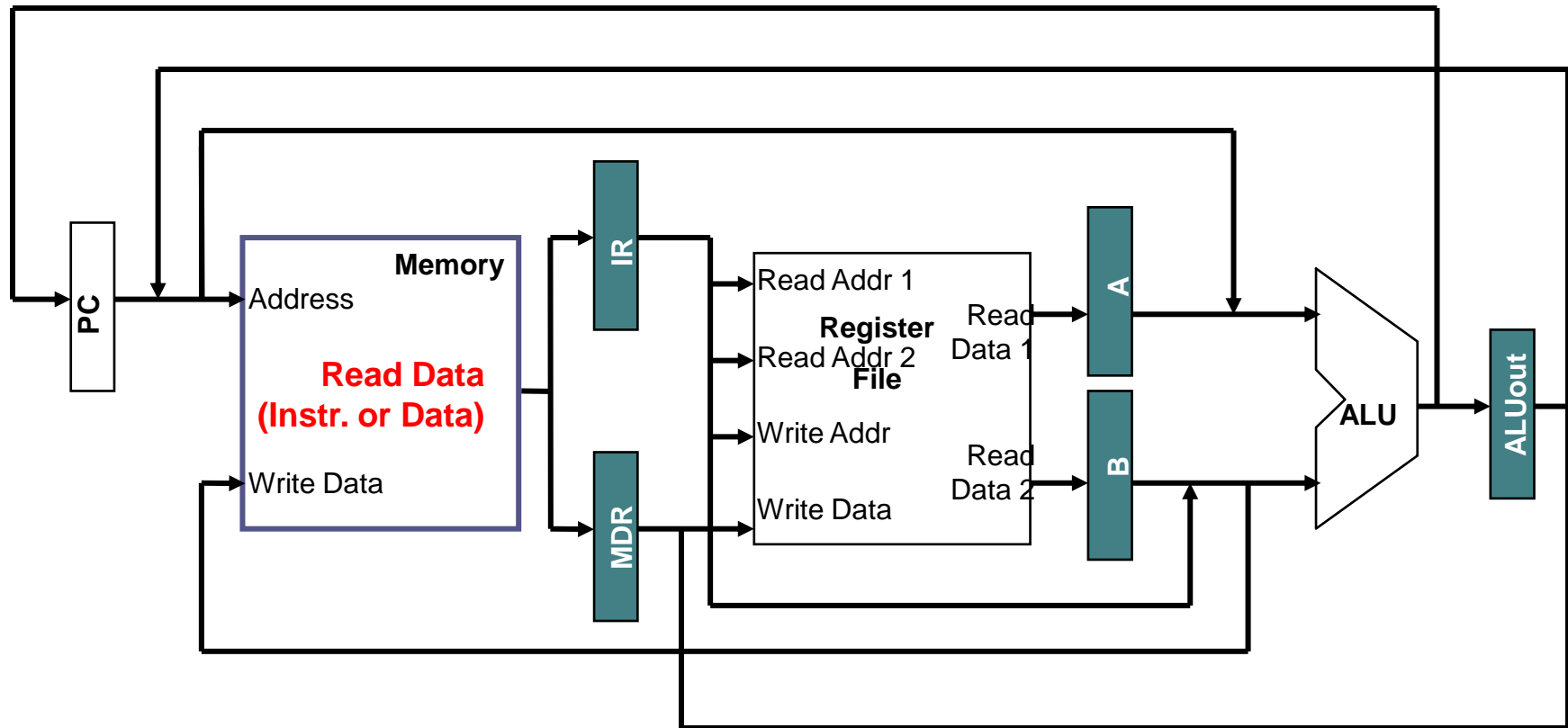


- ❑ Única **memória** para dados e instruções.
- ❑ Uma **UAL** em vez de uma UAL e dois somadores.
- ❑ Colocação de mais **um ou mais registradores** depois de cada uma das unidades funcionais, para reter o resultado calculado até que ele seja usado no ciclo de clock seguinte.

Caminho de dados: Multiciclo

- ❑ Para que as unidades funcionais possam ser **compartilhadas** e para a substituição dos dois somadores da implementação monociclo, foram introduzidos outros multiplexadores:
 - Entrada superior da UAL: multiplexador escolhe entre o **reg. A e o PC**
 - Segunda entrada da UAL ampliada de 2 para 4 entradas:
 - Incremento de 4 para o **PC**
 - **Deslocamento** usado para o cálculo do desvio condicional
 - Esse multiplexador necessitará de **duas linhas** de controle


Caminho de dados: Multiciclo

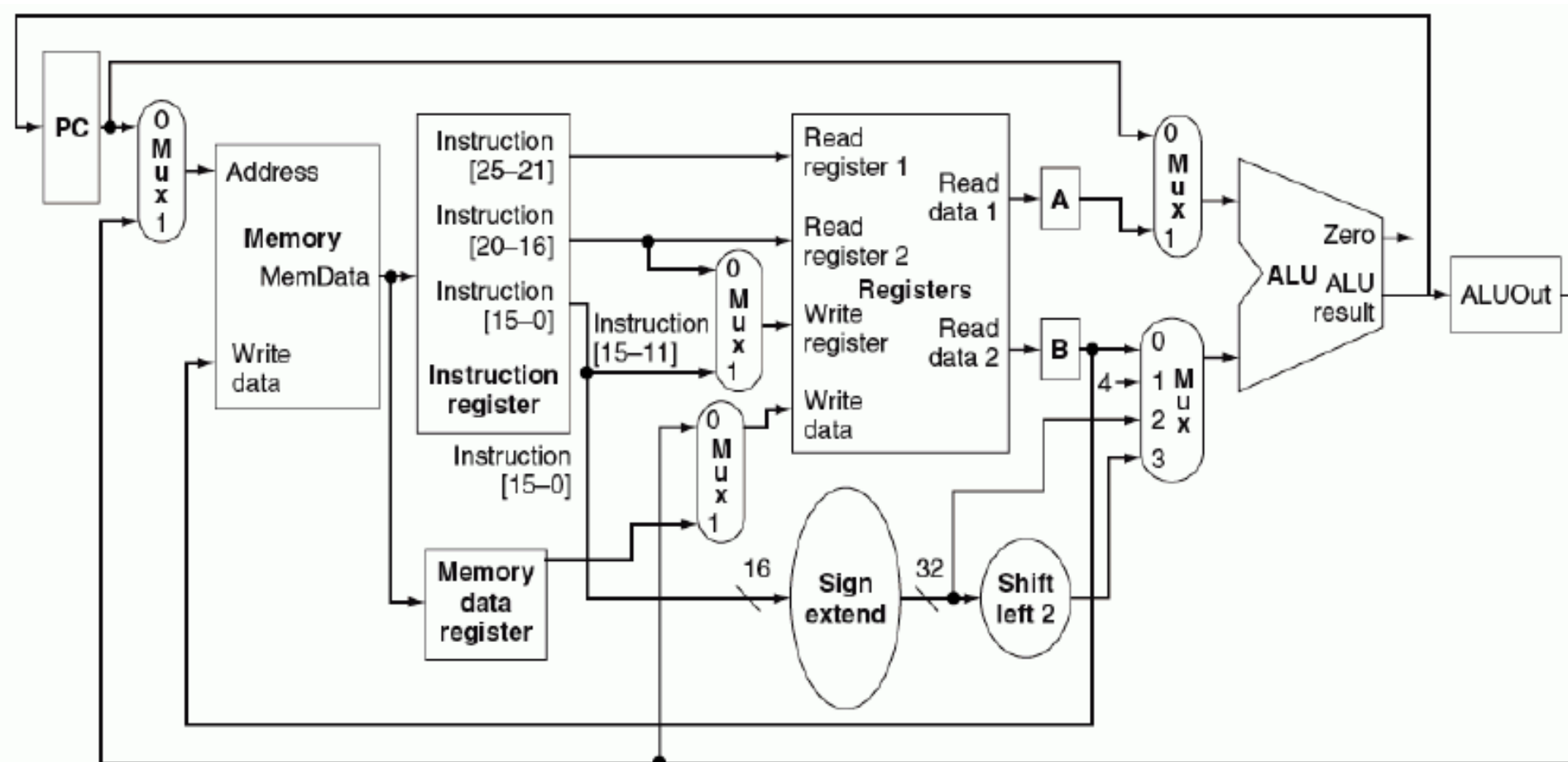


Caminho de dados: Multiciclo

- ❑ Os elementos de estados visíveis ao programador vão precisar de sinais de controle: PC, memória e registradores e IR
- ❑ Para as instruções de **desvio** existem três possíveis fontes para o valor a ser escrito no PC:
 - A saída da UAL assume o valor de **PC + 4**
 - Durante a **busca** da instrução, esse valor pode ser armazenado diretamente no PC: $PC + 4$ (mux)
 - A saída da **UAL** irá armazenar o endereço de **desvio condicional** após ele ter sido calculado, sinal estendido de 32 bits
 - Para uma instrução de **jump**, a UAL armazenará:
 - $(PC + 4) + \text{sinal estendido} \ll 2 \text{ bits}$

Caminho de dados: Multiciclo

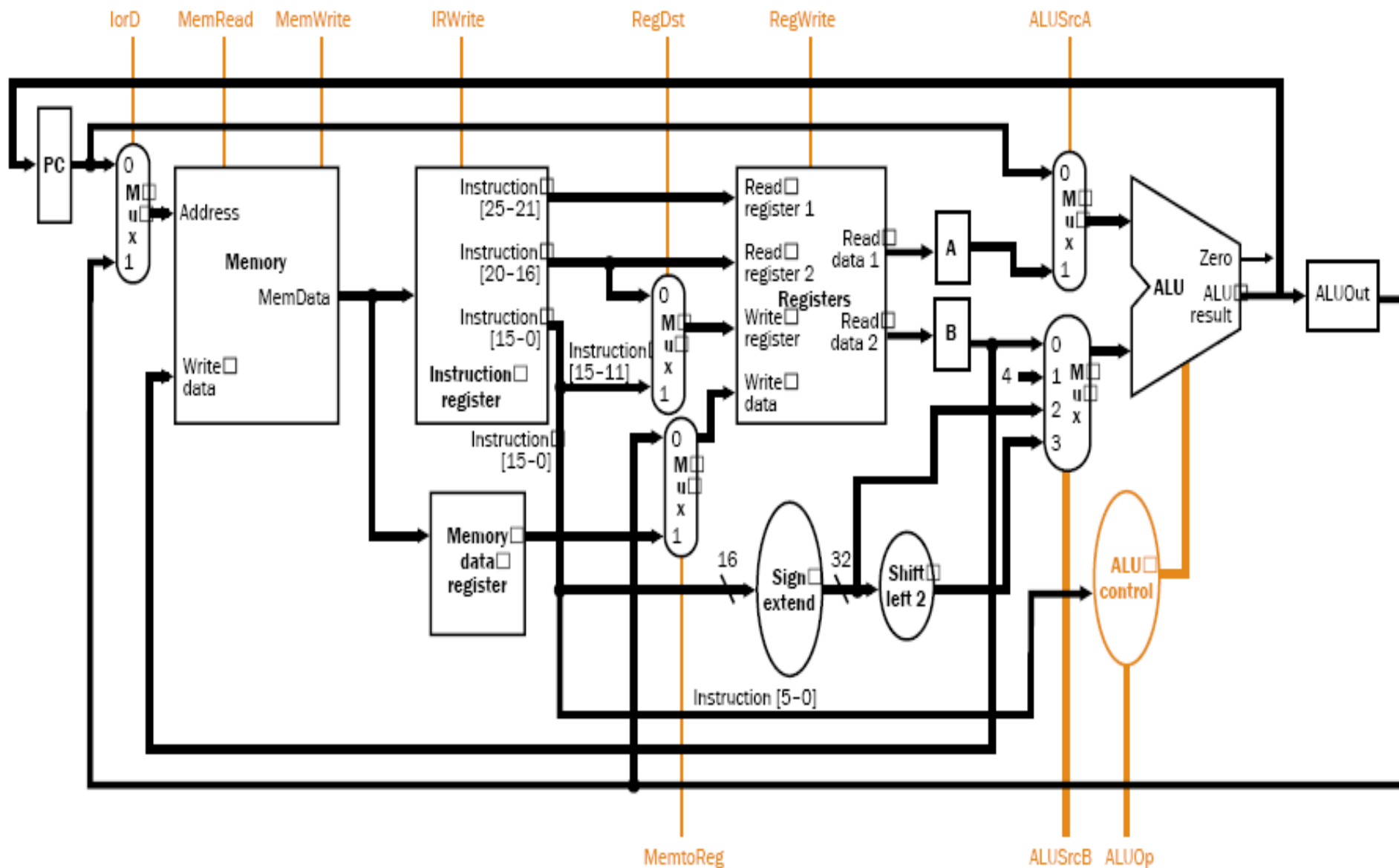

Os cinco passos da instrução Load

 


- **IFetch:** Busca de instrução e atualização do PC
- **Dec:** Decodificação de instrução, Leitura de registrador, Campo de offset de sinal estendido
- **Exec:** Executa instruções tipo R; Calcula Endereço de memória; Comparação para desvio; Jump
- **Mem:** Leitura da memória; Escrita na memória; Instruções do tipo R (RegFile write)
- **WB:** Leitura da memória, loads são completados escrevendo os valores na memória (RegFile write)


INSTRUÇÕES PRECISAM DE 3 - 5 ETAPAS!

Multiciclo: vantagens e desvantagens

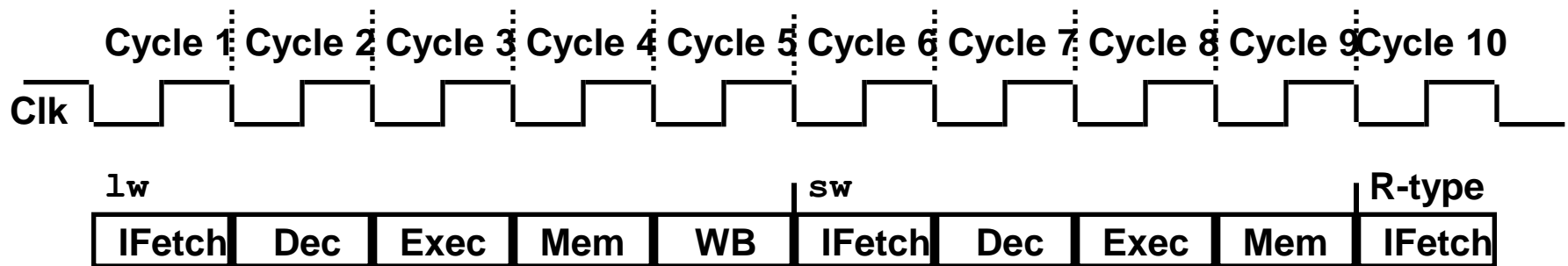- Usa o ciclo de clock de forma eficiente - o ciclo de clock está programado para acomodar a etapa de instrução mais lenta.




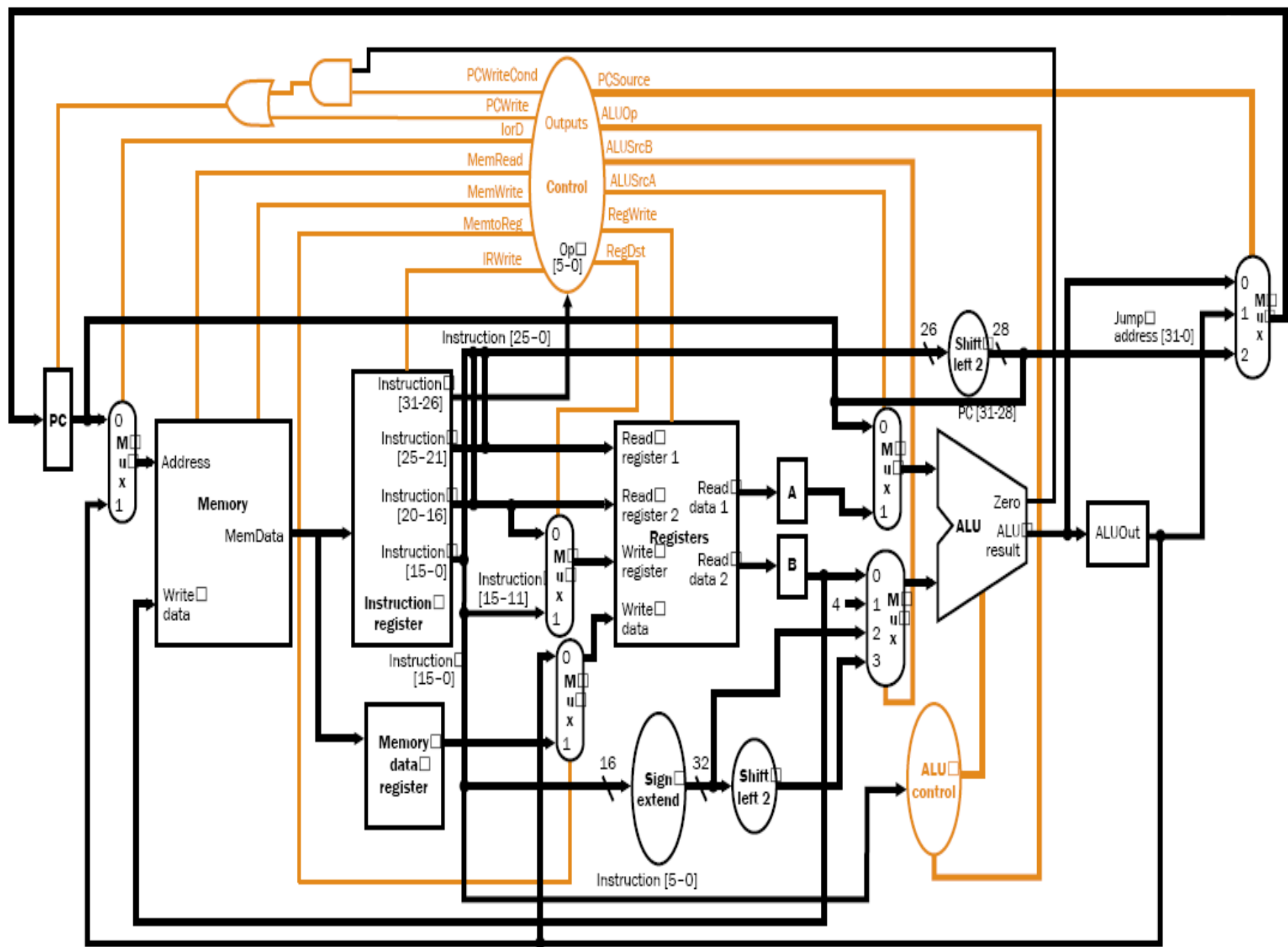- Implementações multiciclo permitem que as unidades funcionais sejam utilizadas mais de uma vez por instrução desde que sejam utilizados nos diferentes ciclos de clock, mas...
- Requer registros de estado adicionais internos, mais multiplexadores, e de controle mais complicado (FSM).



Caminho de dados multiciclo com sinais de controle

38

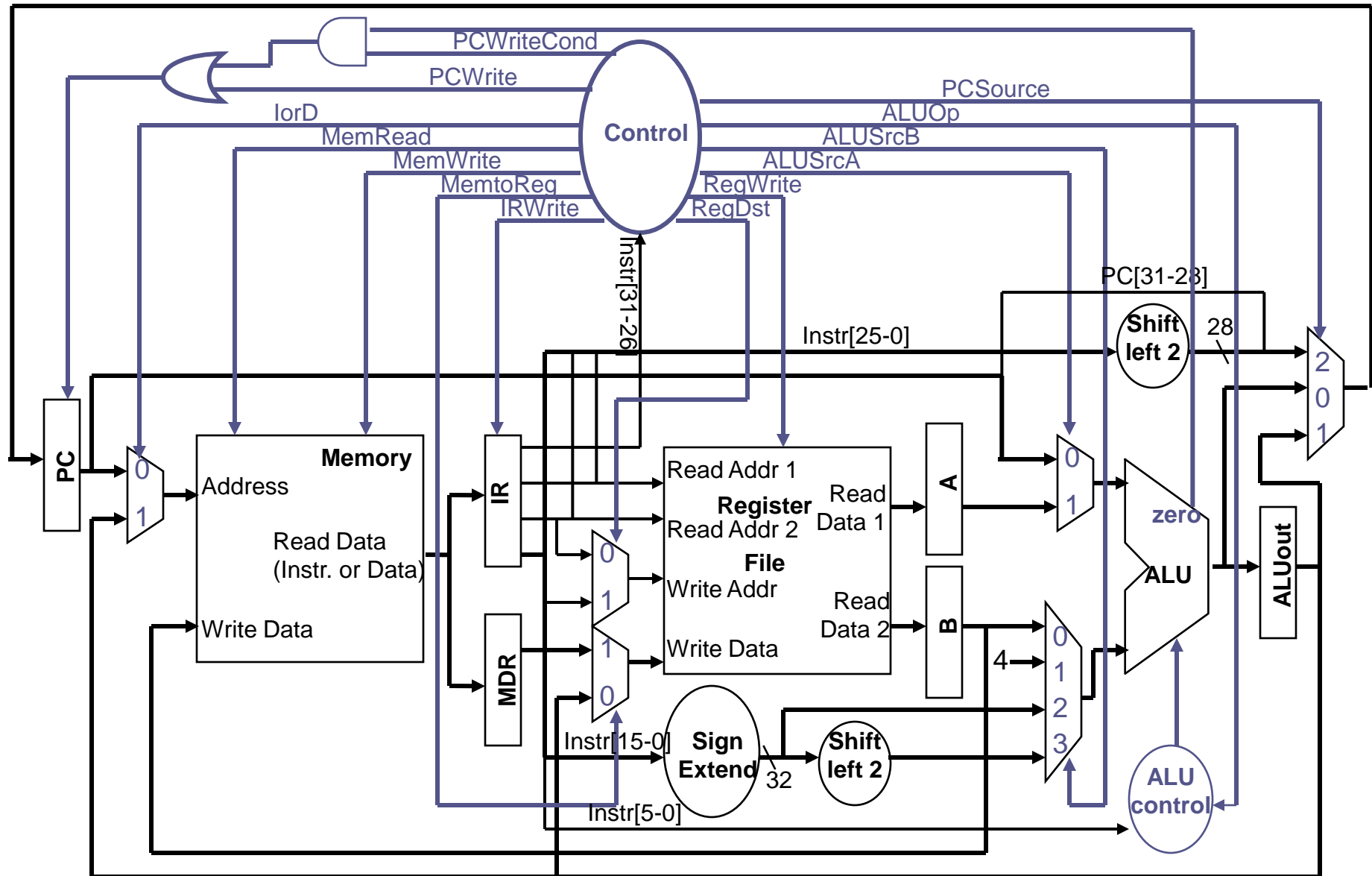

Nome do passo	Ação nas instruções R	Ação nas instruções de memória	Ação na instrução de desvio cond.	Ação na instrução de desvio incond.
Busca da instrução	$IR = Memória[PC]$ $PC = PC + 4$			
Decodificação	$A = Reg[IR[25-21]]$ $B = Reg[IR[20-16]]$ $UALSaída = PC + \text{extensão do sinal } (IR[15-0]) \ll 2$			
Execução, cálculo do endereço, término de uma instrução de branch/jump	$ALUOut = A \text{ op } B$	$UALSaída = A + \text{extensão do sinal } (IR[15-0])$	Se $(A == B)$ então $PC = UALSaída$	$PC = PC[31-28] \parallel (IR[25-0] \ll 2)$
Término de uma instrução de referência à memória ou do tipo R	$Reg(IR[15-11]) = UALSaída$	Load: $MDR = memória[UALSaída]$ ou Store: $Memória[UALOut] = B$		
Término de leitura da memória		Load: $Reg[IR\{20-16\}] = MDR$		

CPI em uma CPU Multiciclo

❑ Usando um mix de instruções com 25% de loads, 10% de stores, 11% de branches, 2% de jumps e 52% de ALU (todo o restante do mix) e considerando o número de ciclos de clock para cada classe de instrução:

- ❑ Loads: 5
- ❑ Stores: 4
- ❑ Instruções da ALU: 4
- ❑ Branches: 3
- ❑ Jumps: 3

$$\text{CPI} = 0,25*5 + 0,10*4 + 0,52*4 + 0,11*3 + 0,02*3 = 4,12$$

Esse CPI é melhor ou pior que uma instrução monociclo?

Implementação do Controle

